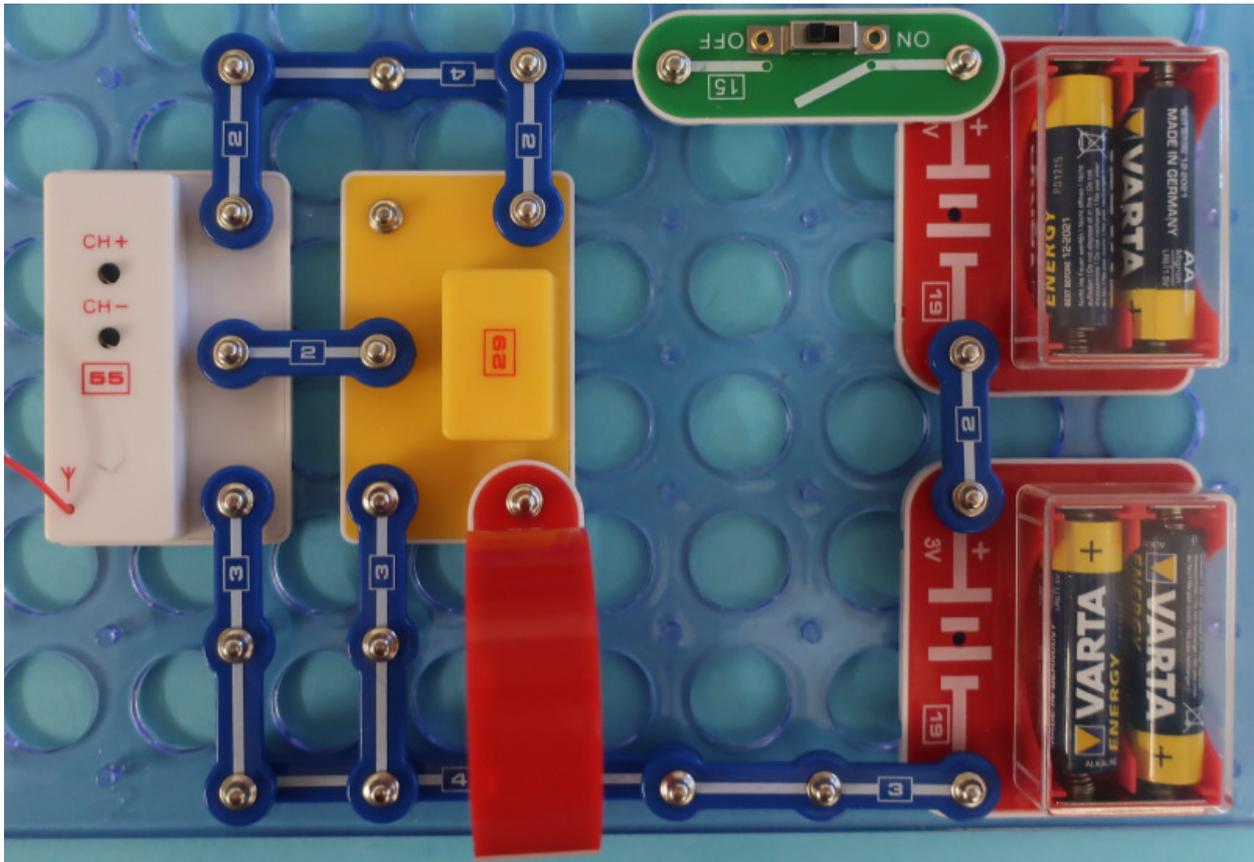


Expérience 5 – Écoutons la radio

Le module radio FM est un circuit que l'on trouve dans toutes les radios bon marché.

Deux poussoirs permettent la recherche automatique de postes. La sortie doit être amplifiée avec le module 29.



Vous voyez comment ajouter un potentiomètre pour régler la puissance ?

Dans la brochure Dbolo en chinois (dernières pages), il y a quinze autres schémas avec, on espère, une meilleure sonorité.