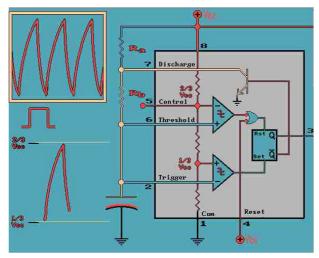





www.didel.com/profsTM/Timer555.pdf


Le 555

Le 555 est un circuit intégré qui depuis 30 ans est utilisé pour faire des oscillateurs, temporisateurs, amplificateurs. Il y a des livres entiers et de nombreux sites internet qui décrivent ce circuit. Contentons-nous d'expliquer l'élément central du 555, une bascule bistable qui est mise à un, mise à zéro quand des entrées atteignent certains niveaux de tension. On fait un oscillateur avec un condensteur qui se charge et décharge à une vitesse qui dépend de deux résistances.



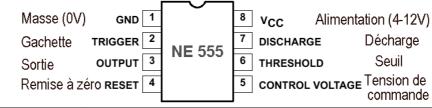Les numéros de pins sur l'élément du jeu et sur la figure ci-dessus correspondent aux numéros du boîtier 8 pattes que l'on peut mettre sur une carte verobord pour faire l'une des nombreuses applications.



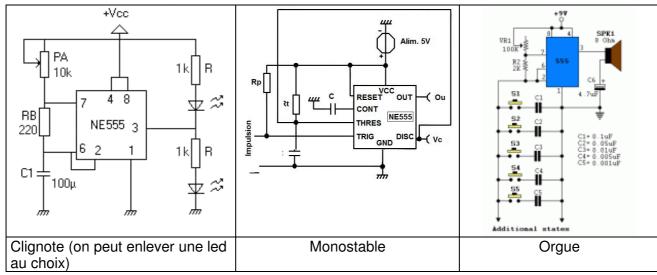

Liens pour étudier le 555 (recherche faite en 2008 et liens morts supprimés)

Notre html pour ces liens que l'on ne peut plus cliquer en pdf : www.didel.com/555

Le Timer 555

http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog60/LE555.htm

Le 555 et ses différents montages ->20 montages 16 liens http://pagesperso-orange.fr/sam.electroastro/dossiers/555/555.htm

Temporisateur Ne555 – 2 pages

http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/555.htm

Ne555

http://fr.wikipedia.org/wiki/NE555

Ne555 avec spice simulation https://slideplayer.com/slide/5235847/ Chercher

animation timer555

ne pas continuer de cliquer sur l'animation